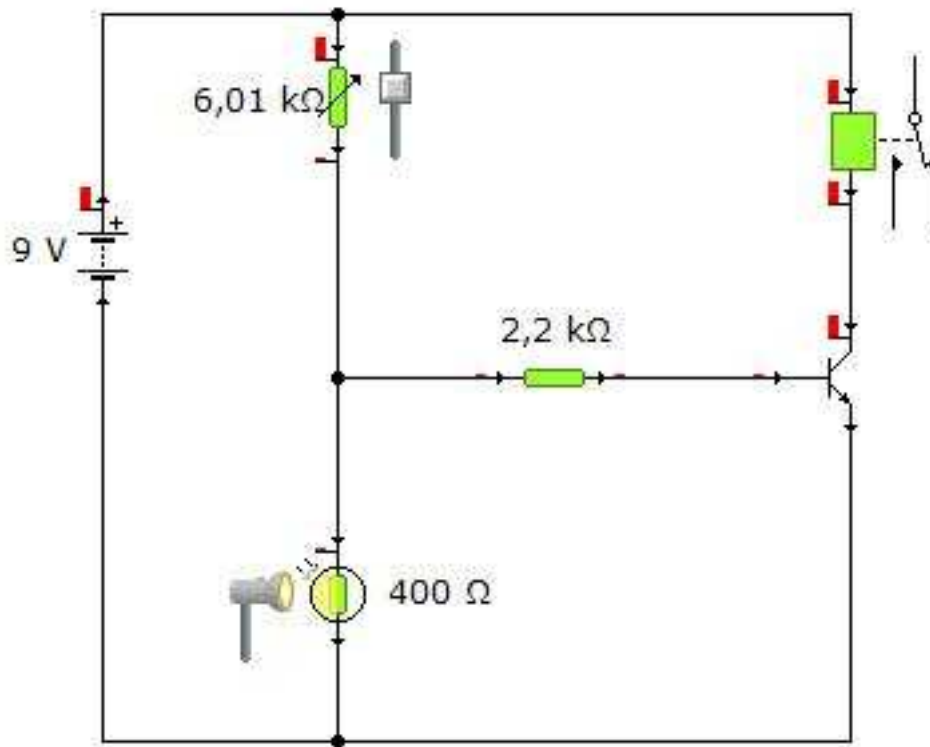



CIRCUITO DE CONTROL DE LUZ CON LDR

Realiza el diseño del circuito de control de la figura en el Crocodile. Copia el esquema en tu cuaderno, indicando el nombre de los diferentes componentes que lo integran.




Modifica el valor de la intensidad luminosa de la linterna. Explica que sucede en el circuito:

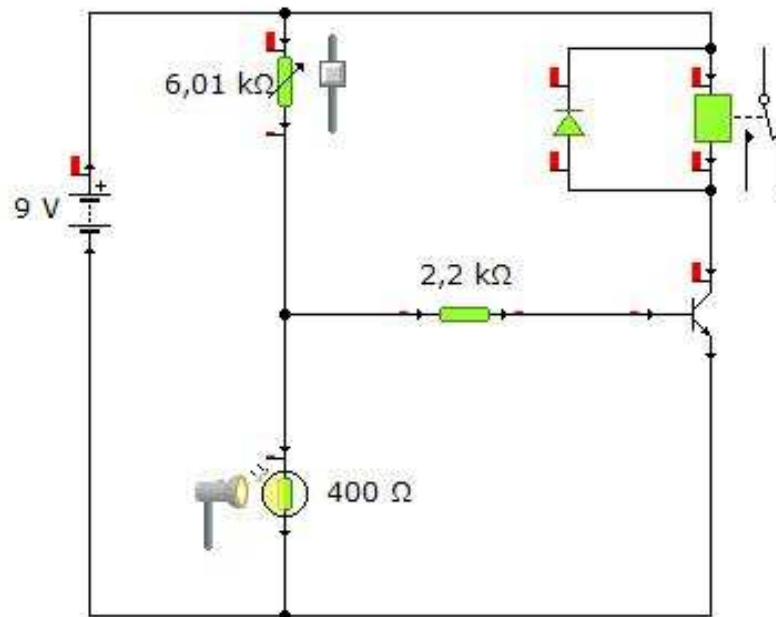Añade al circuito de la figura anterior el diodo de protección en paralelo con la bobina del relé



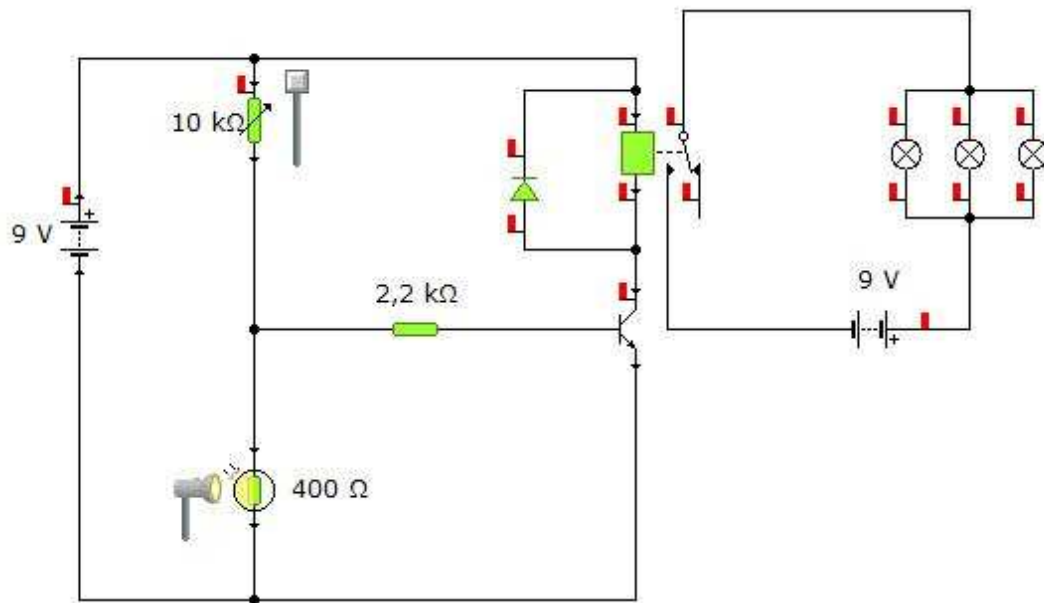1. Modifica el valor de la intensidad luminosa de la linterna. Explica qué sucede en el circuito.
2. Modifica el valor del potenciómetro. Explica que sucede en el circuito.

Añade al circuito anterior el circuito de potencia de la figura.



Explica qué sucede en el circuito y qué utilidad podría tener éste en la vida diaria.